



Previo 2 - Análisis Senoidal Permanente de Circuitos Lineales

Facultad de Ingeniería
Circuitos Eléctricos
Semestre 2026-1

Grupo: 4

Ugartechea González Luis Antonio
Tepal Briseño Hansel Yael
Fecha de entrega: 26/08/2025

- 1 Determine en función de r_g , r_L , R , L y ω el ángulo de defasamiento entre los voltajes V_o y V_i de la figura 1.

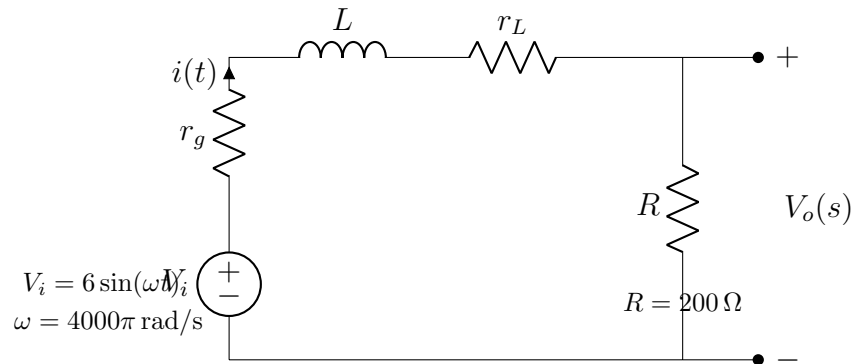


Figure 1: Circuito RL

- 2 Determine en función de r_g , R , C y ω el ángulo de defasamiento entre los voltajes V_o y V_i de la figura ??.
- 3 Determine en función de r_g , R_1 , r_L , R_2 , L , C y ω el ángulo de defasamiento entre la corriente i_e y el voltaje V_o del circuito de la figura ??, con el interruptor S abierto y cerrado.